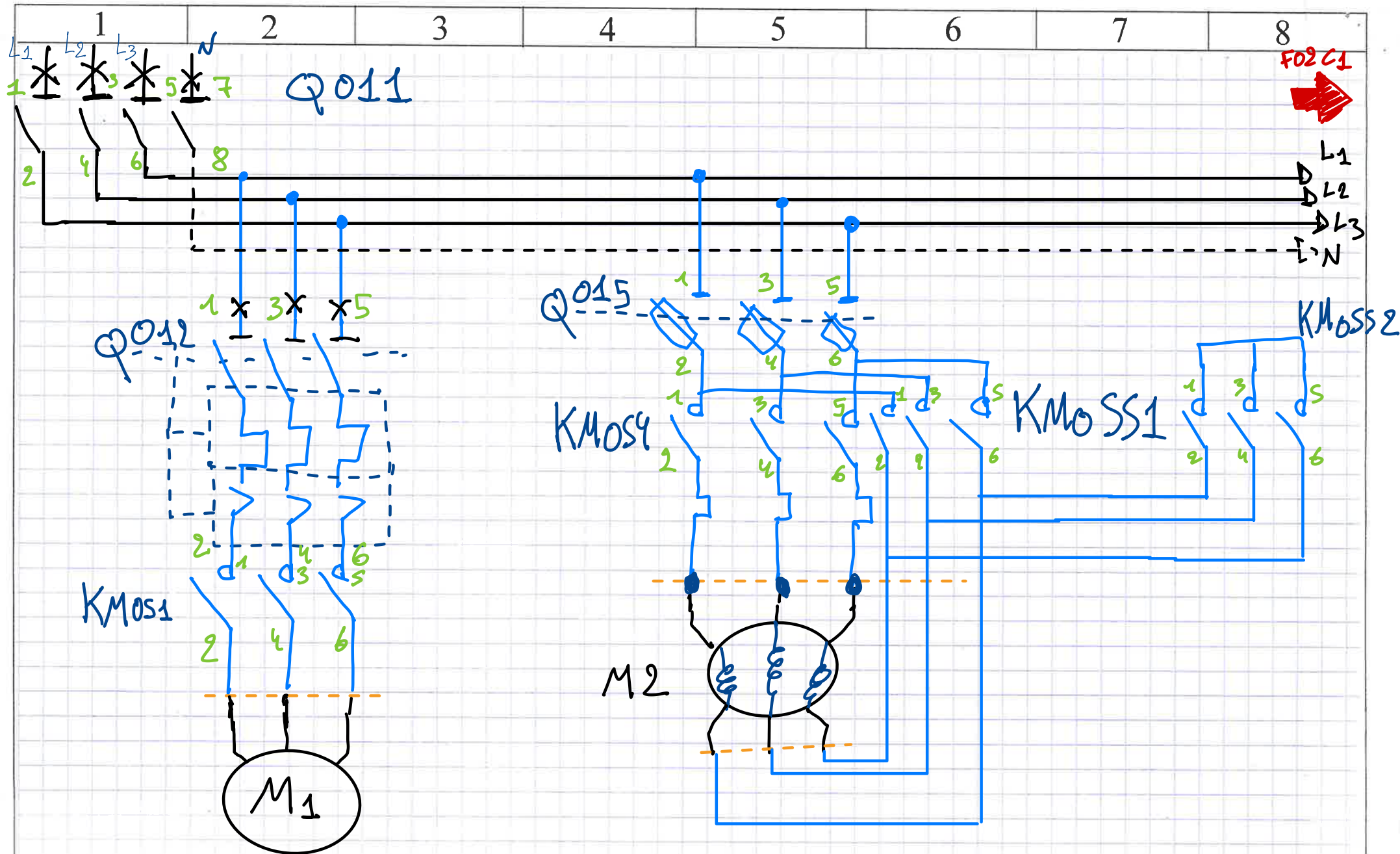




NOM :


Prénom :

Matricule : 23077

Série :

Circuit(s) : Pai 1

Folio : 01

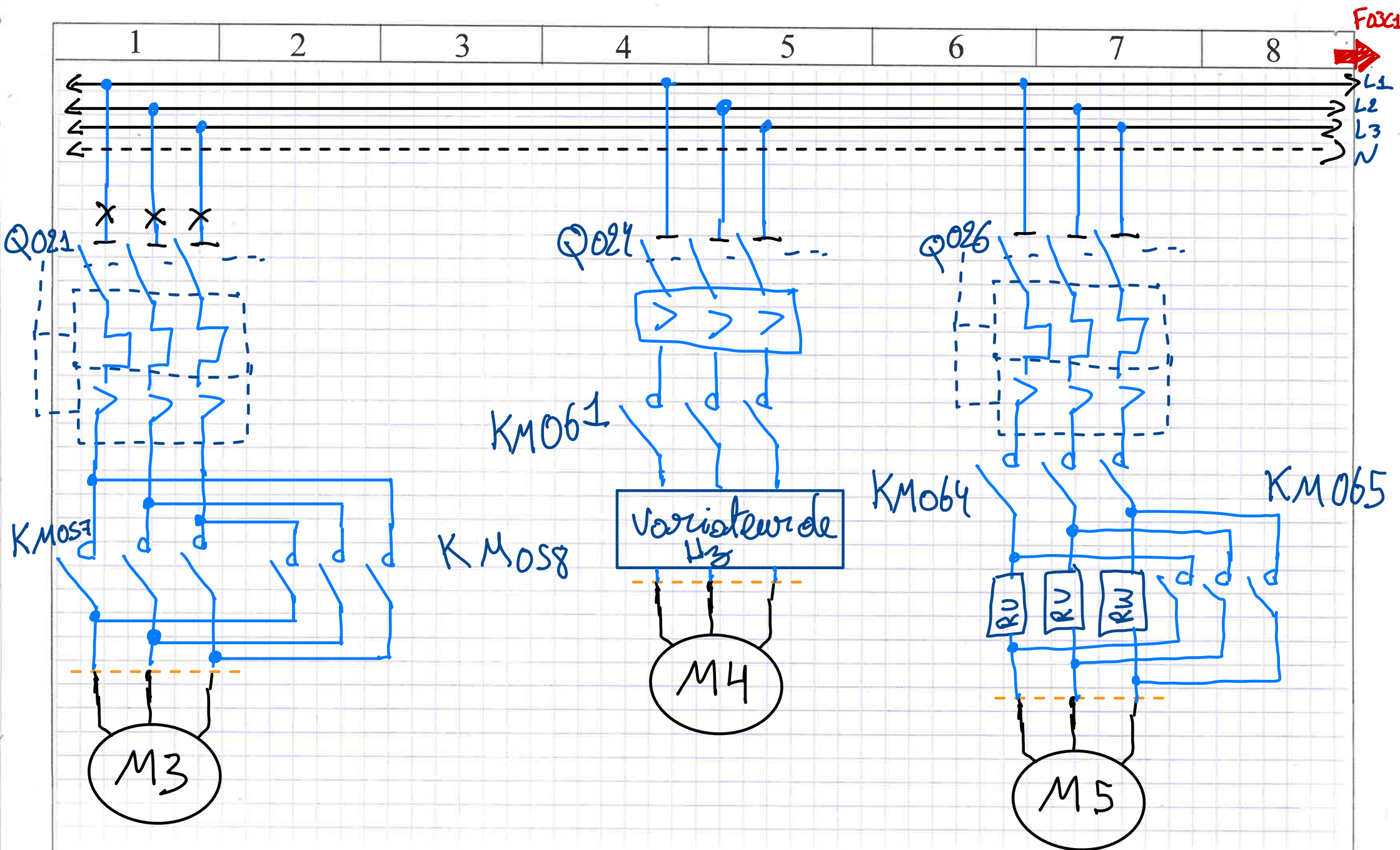

NOM :


Prénom :

Matricule :

Série :

Circuit(s) : *Pw 2*

Folio : *02*

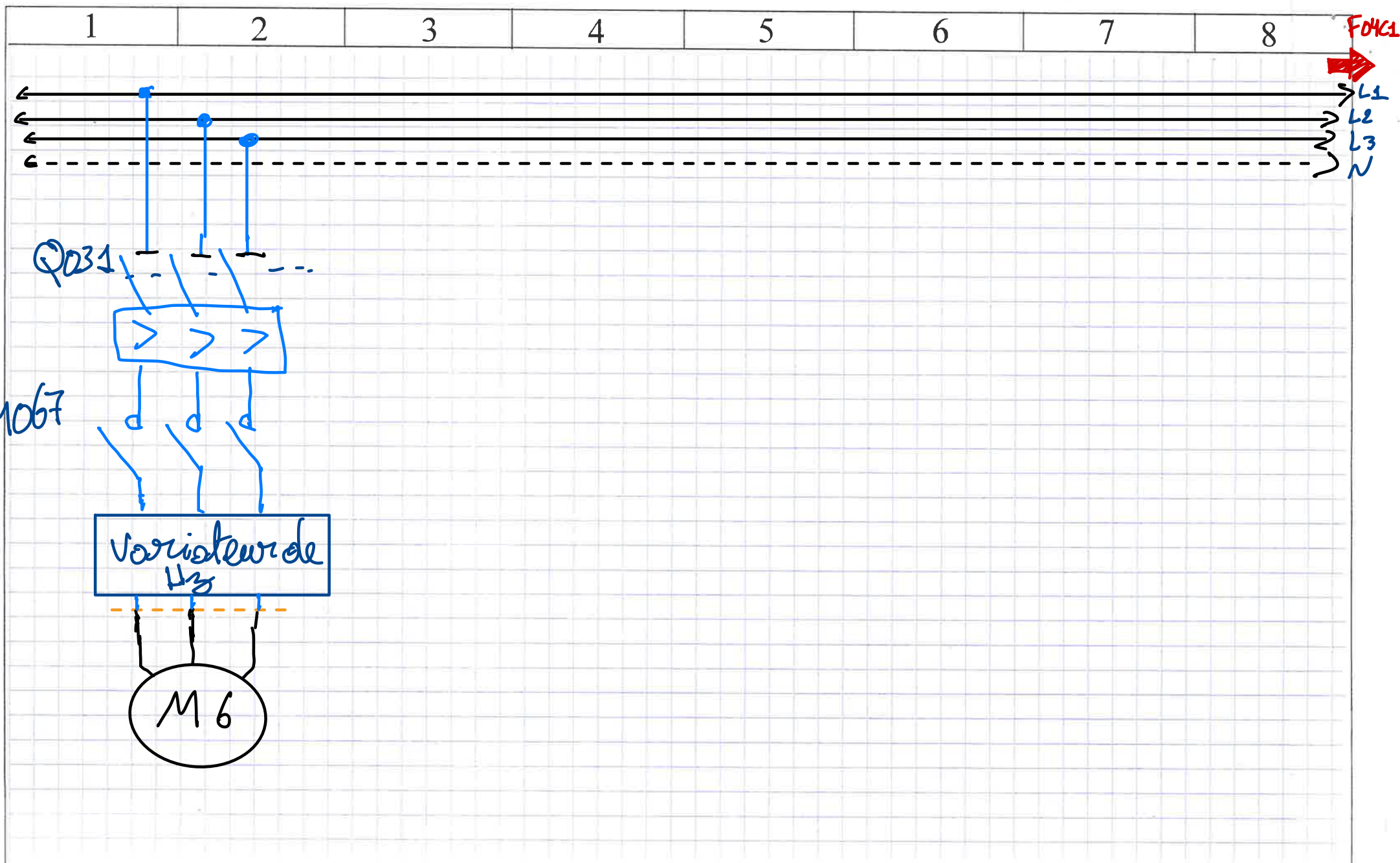

NOM :


Prénom :

Matricule :

Série :

Circuit(s) : *Pwr 3*

Folio : *03*

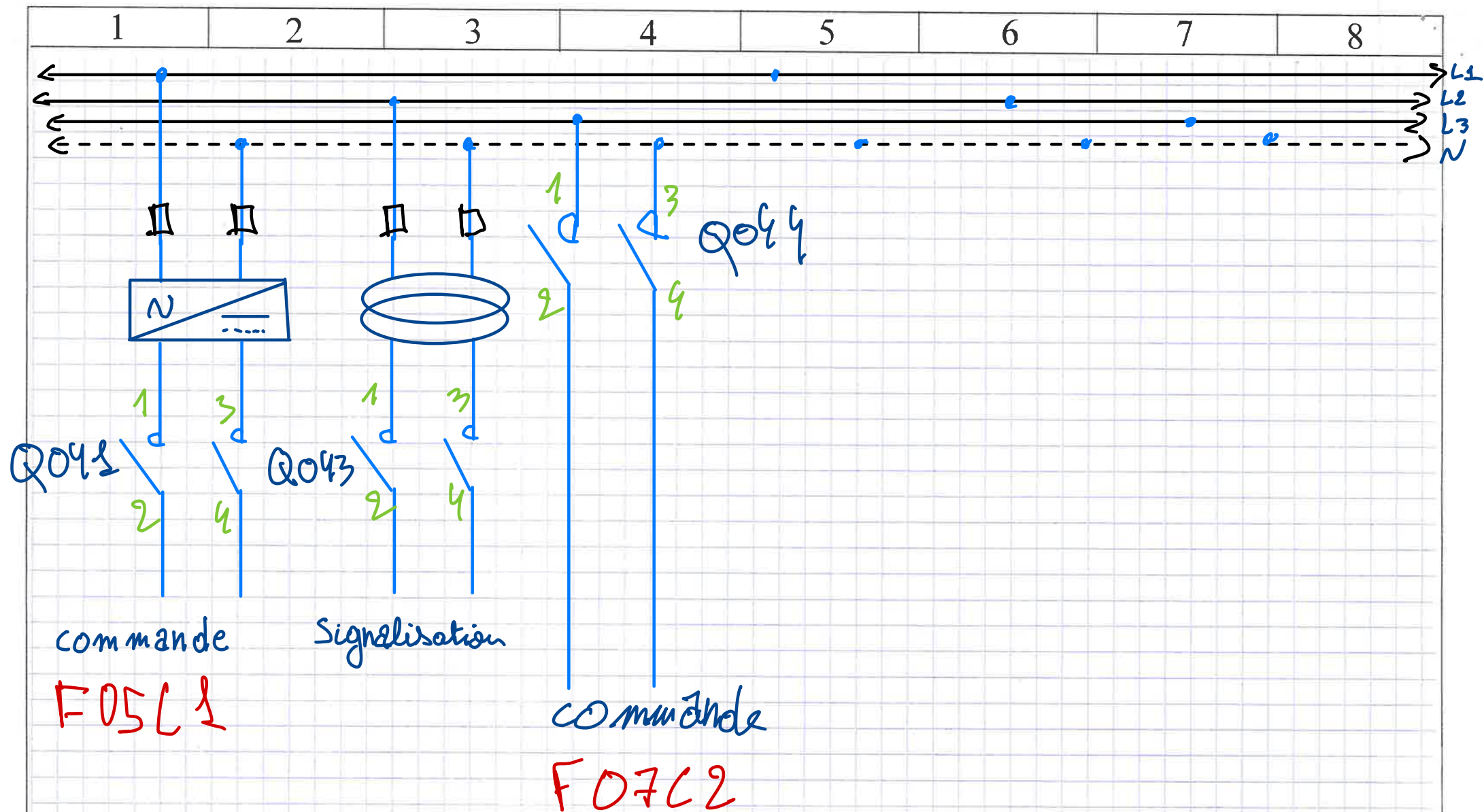

NOM :


Prénom :

Matricule :

Série :

Circuit(s) : *Circuit de point*

Folio : 04

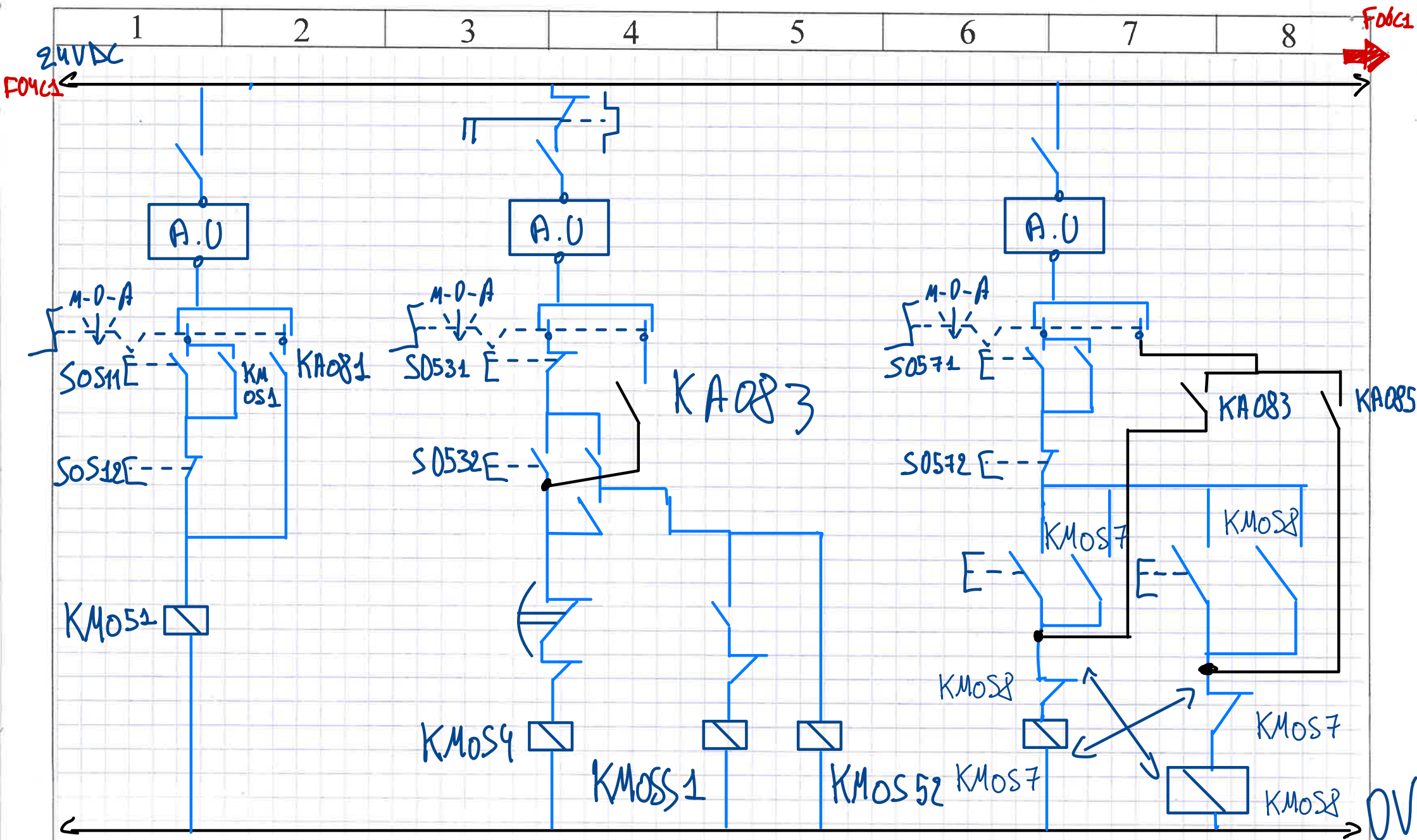

NOM :


Prénom :

Matricule :

Série :

Circuit(s) : COM 1

Folio : 05

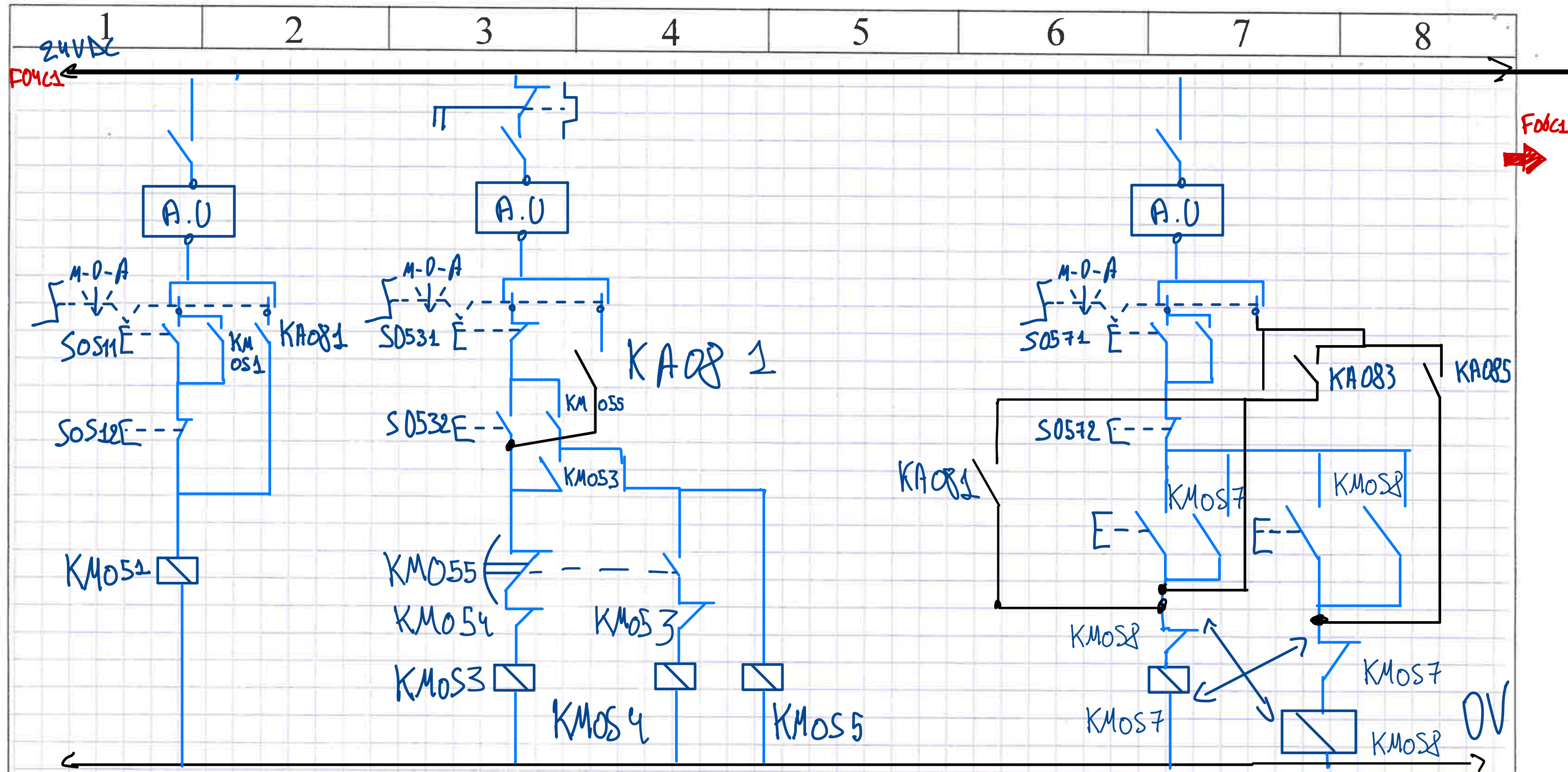

NOM :


Prénom :

Matricule :

Série :

Circuit(s) : COM 1

Folio : 05

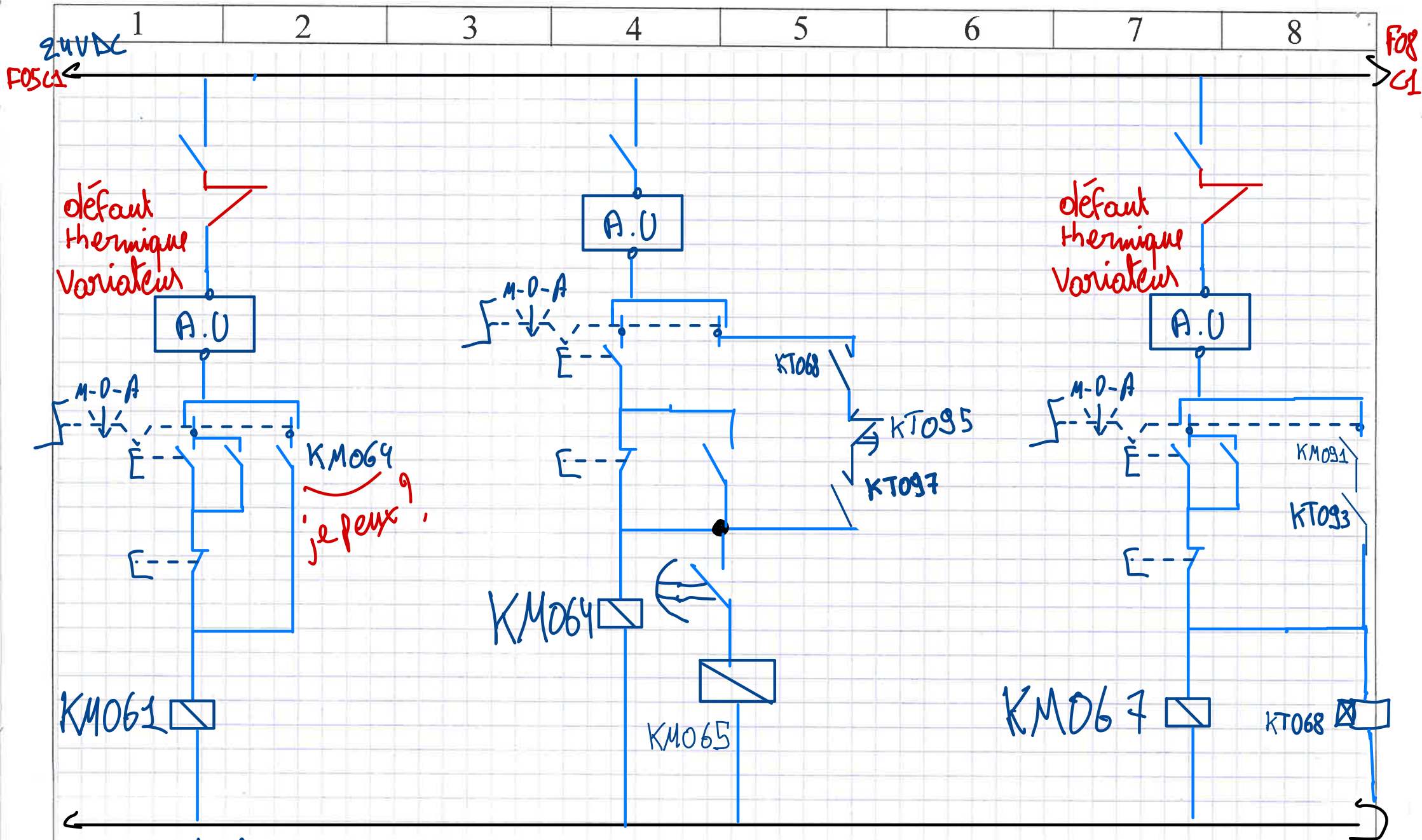

NOM : ADDA

Prénom :


Matricule :

Série :

Circuit(s) :

COM 2

Folio : 06

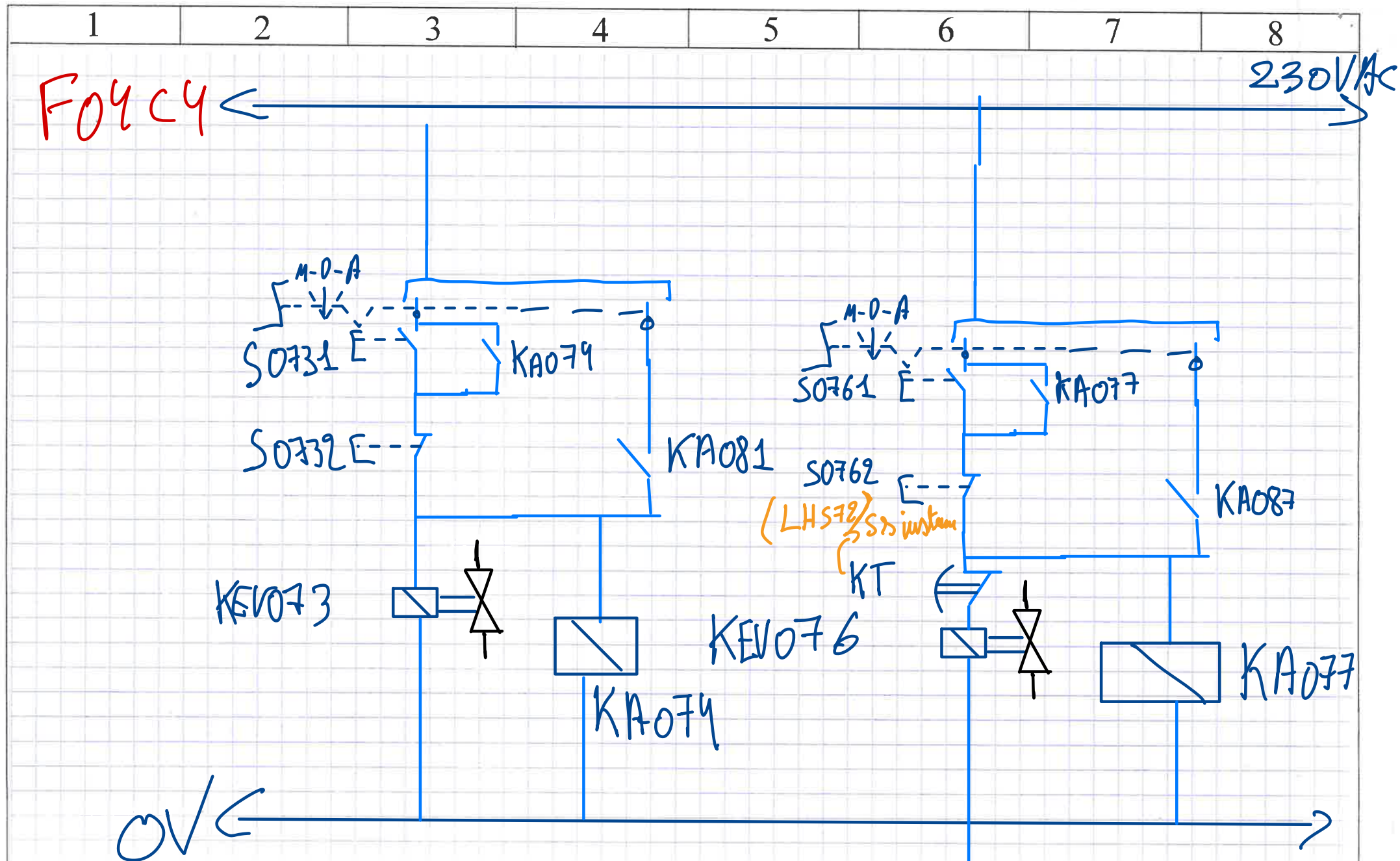

NOM :

Matricule :


Circuit(s) :

Folio : 0.7

Prénom :

Série :

COM 3

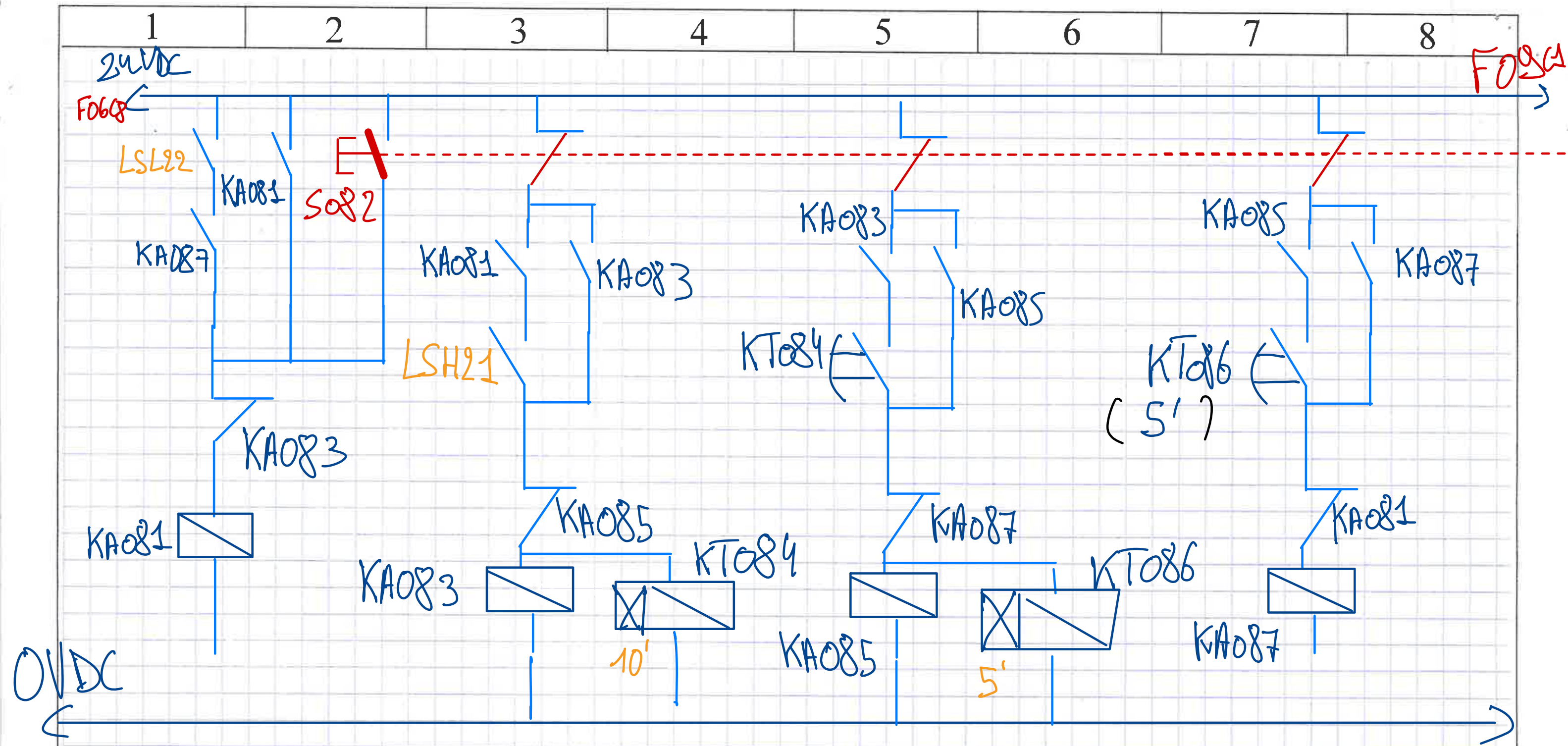

Meth tes 11-12 etc *bonjour*

NOM :


Prénom :

Matricule :

Série :

Circuit(s) : *Séquence*

Folio : *08*

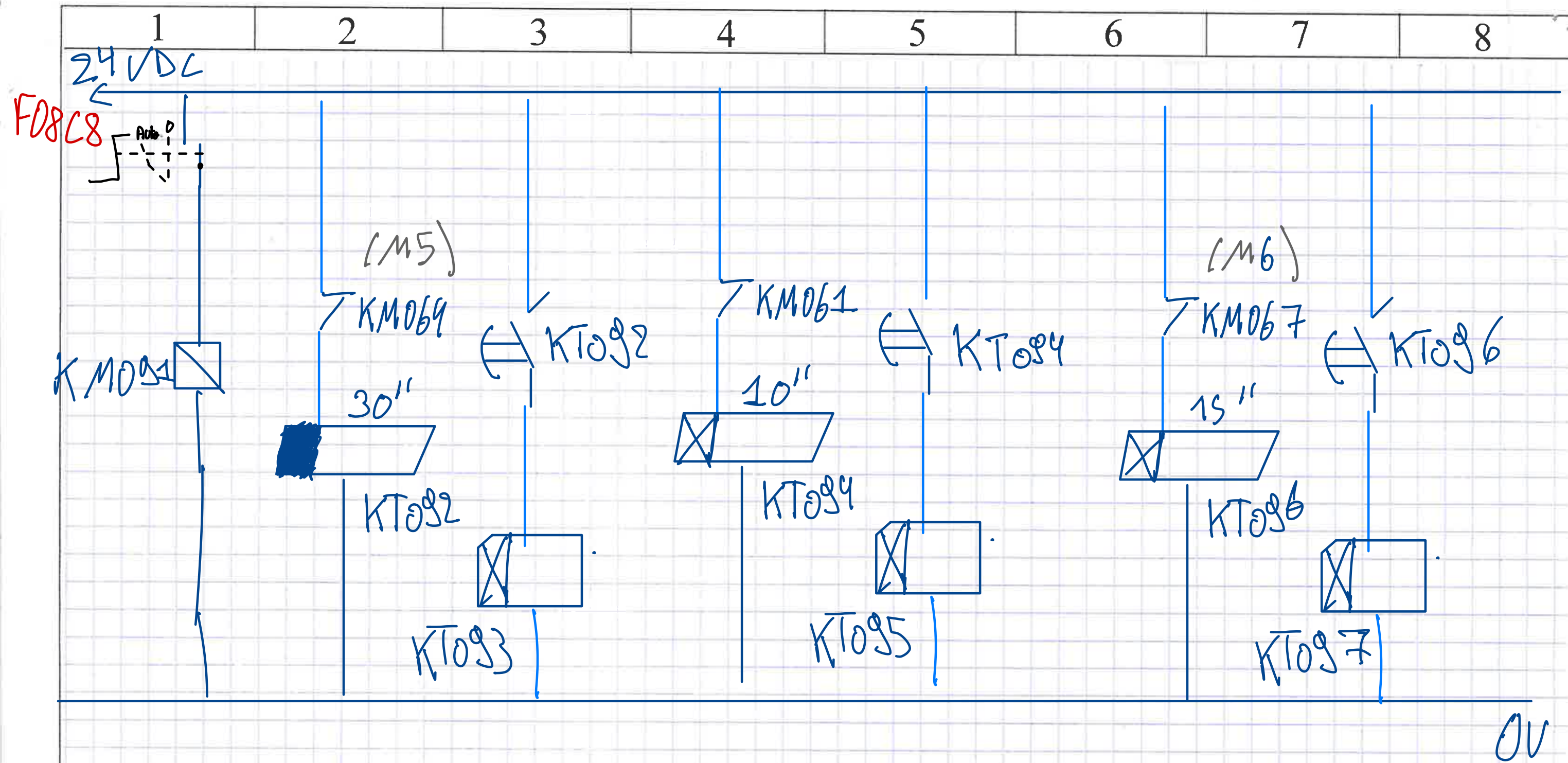

NOM : *Adela*

Prénom :

Matricule :


Série :

Circuit(s) :


Process continu

Folio : *09*

protocole

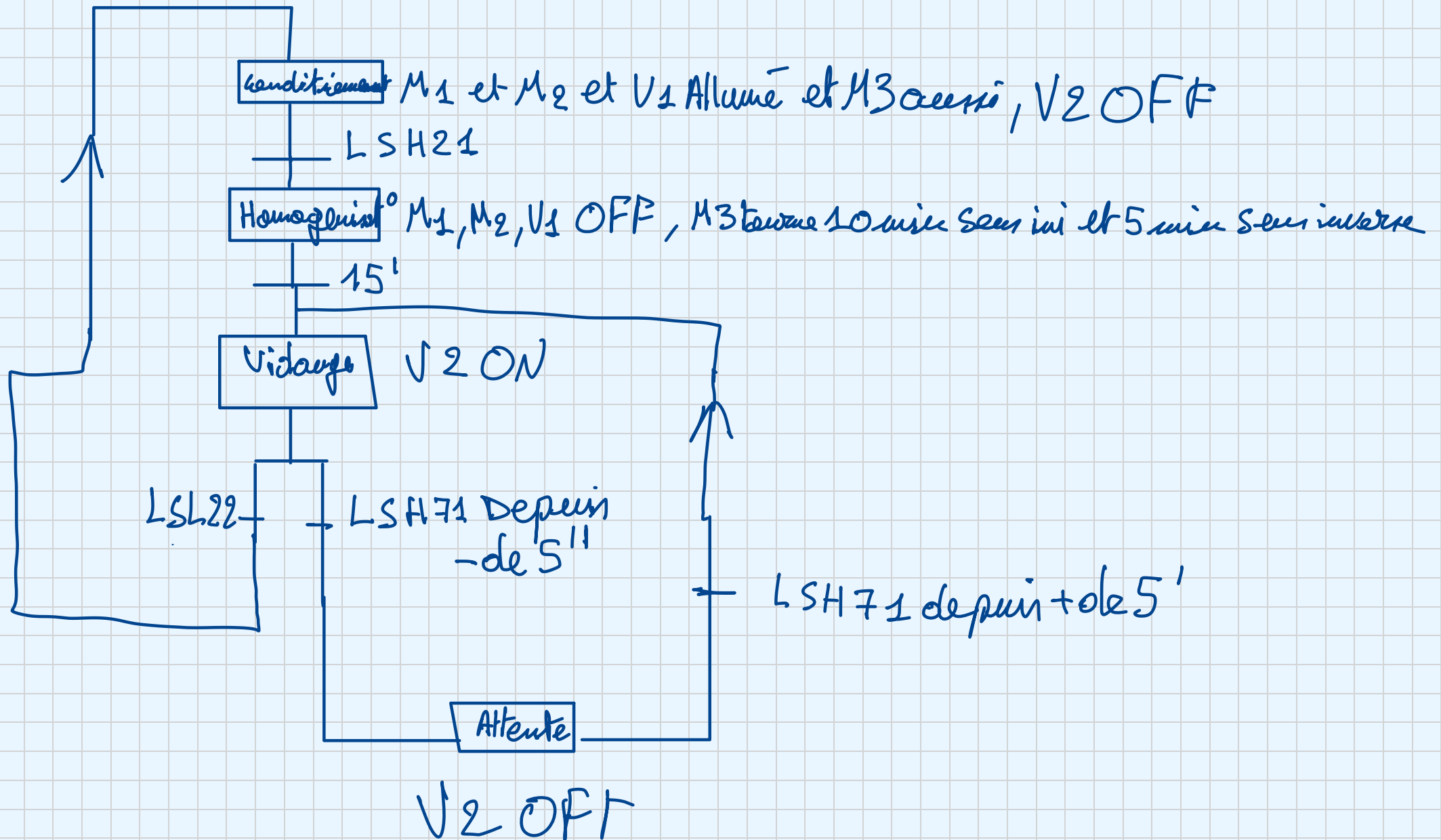

protocole

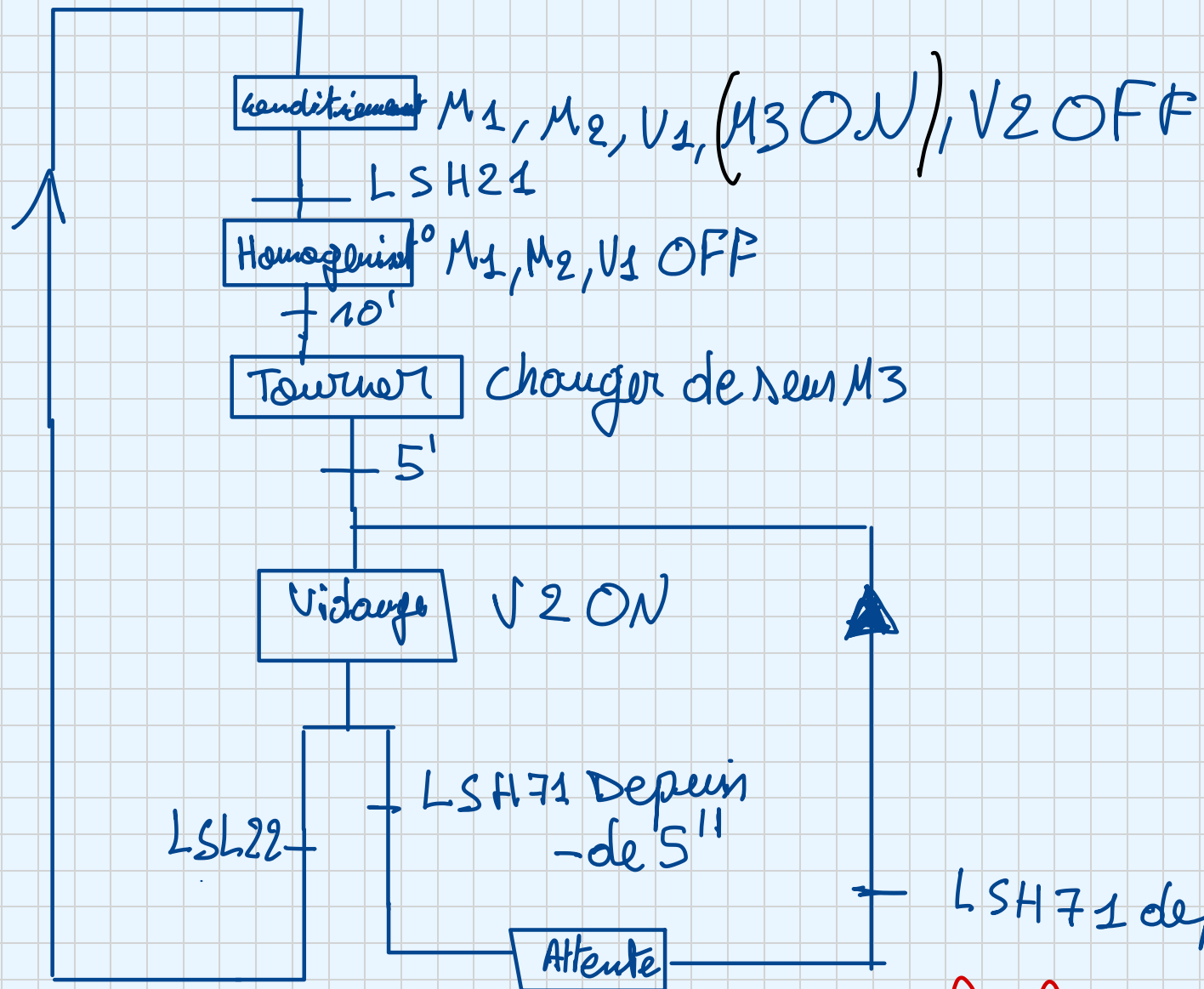

$V_2 \text{ OFF} \rightarrow$ Relais Temporisé

Soit tout allumer en auto Soit Tout éteindre
par de Manue.


M6 : ON si : auto general
OFF si : — Bouton 0 general
- M5 OFF depuis 30s
- Bouton moteur 0

M5 : ON si : M6 ON depuis 15 sec
OFF si : - M6 OFF
- M4 OFF depuis 10 sec
- Bouton Moteur sur 0


M4: ON si M5 ON

OFF si :- M5 OFF


- Button meter run 0

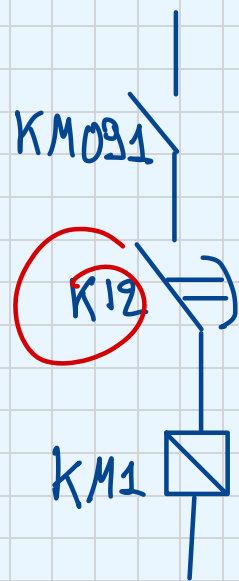

M6

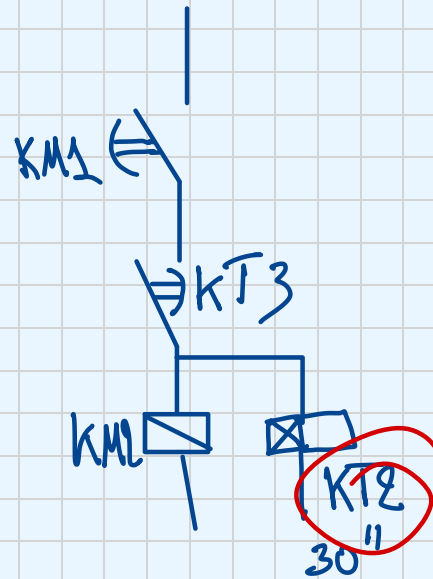


M5

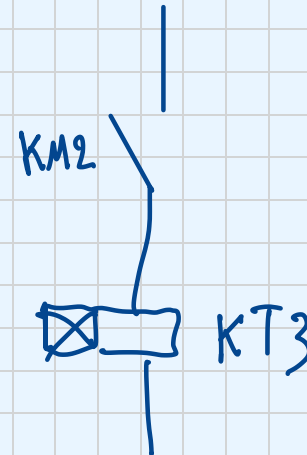

M4

Proven

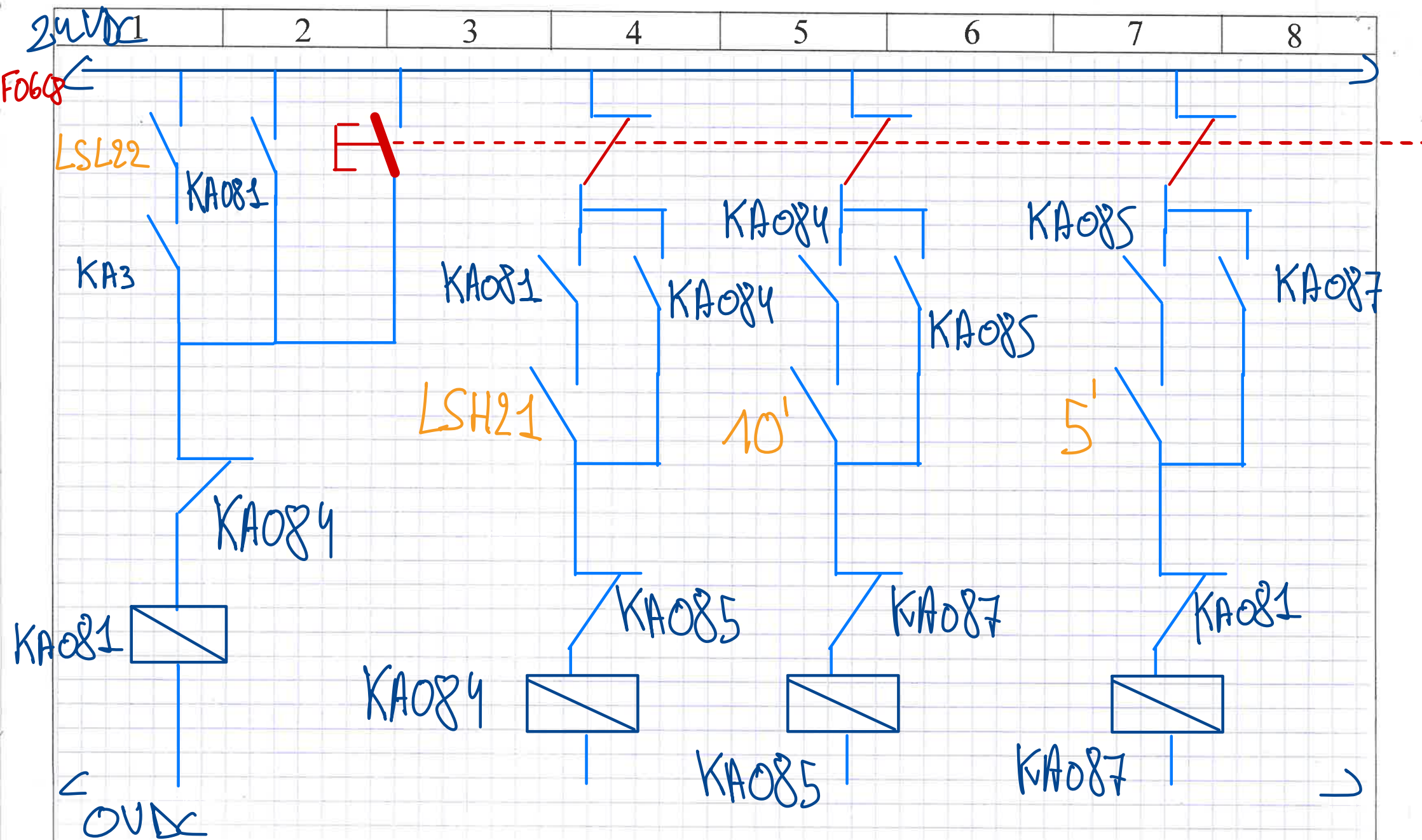

NOM :

Prénom :


Matricule :

Série :

Circuit(s) :

Séquence 08

Folio : 08

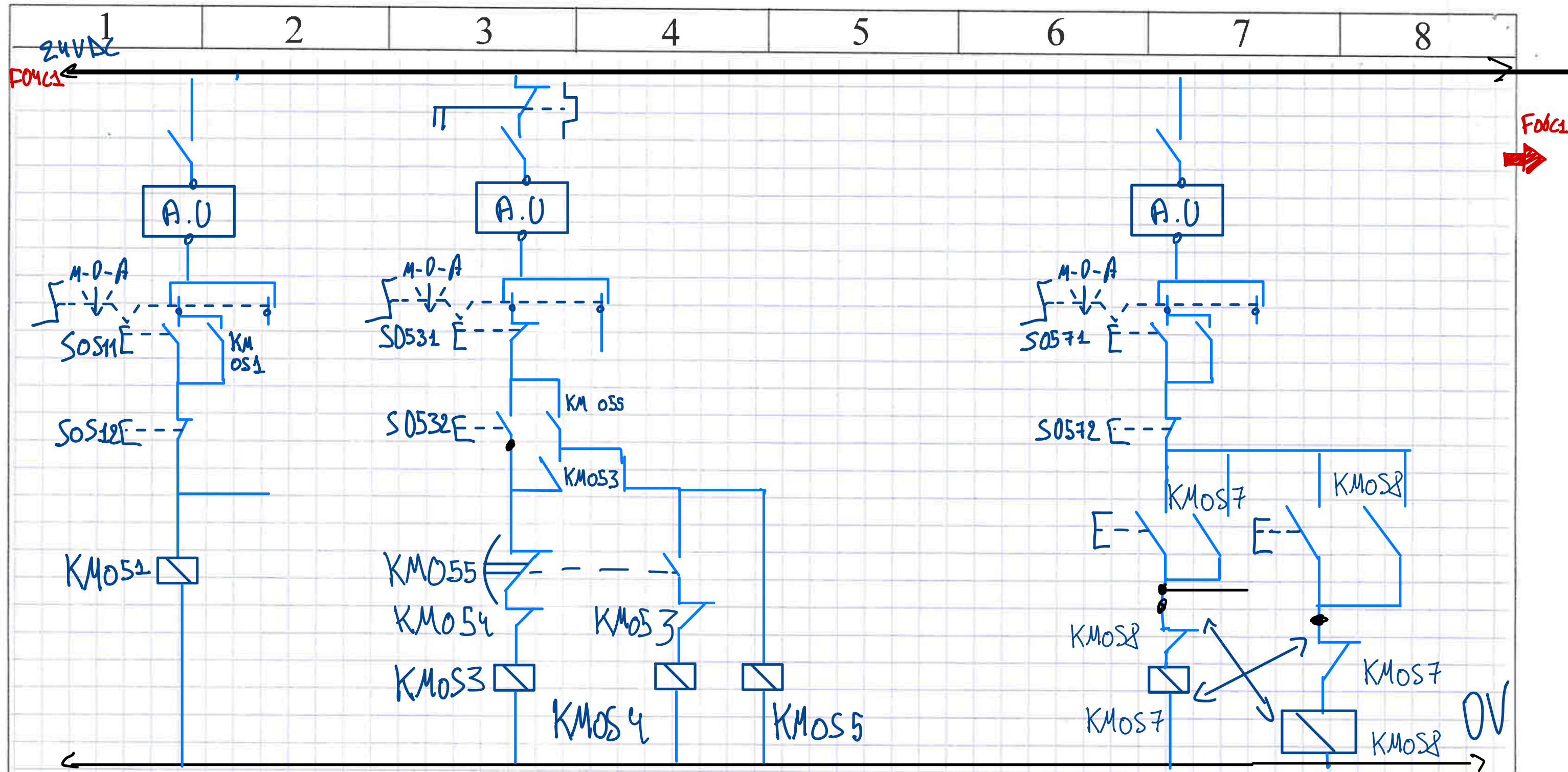

NOM :


Prénom :

Matricule :

Série :

Circuit(s) : COM 1

Folio : 05

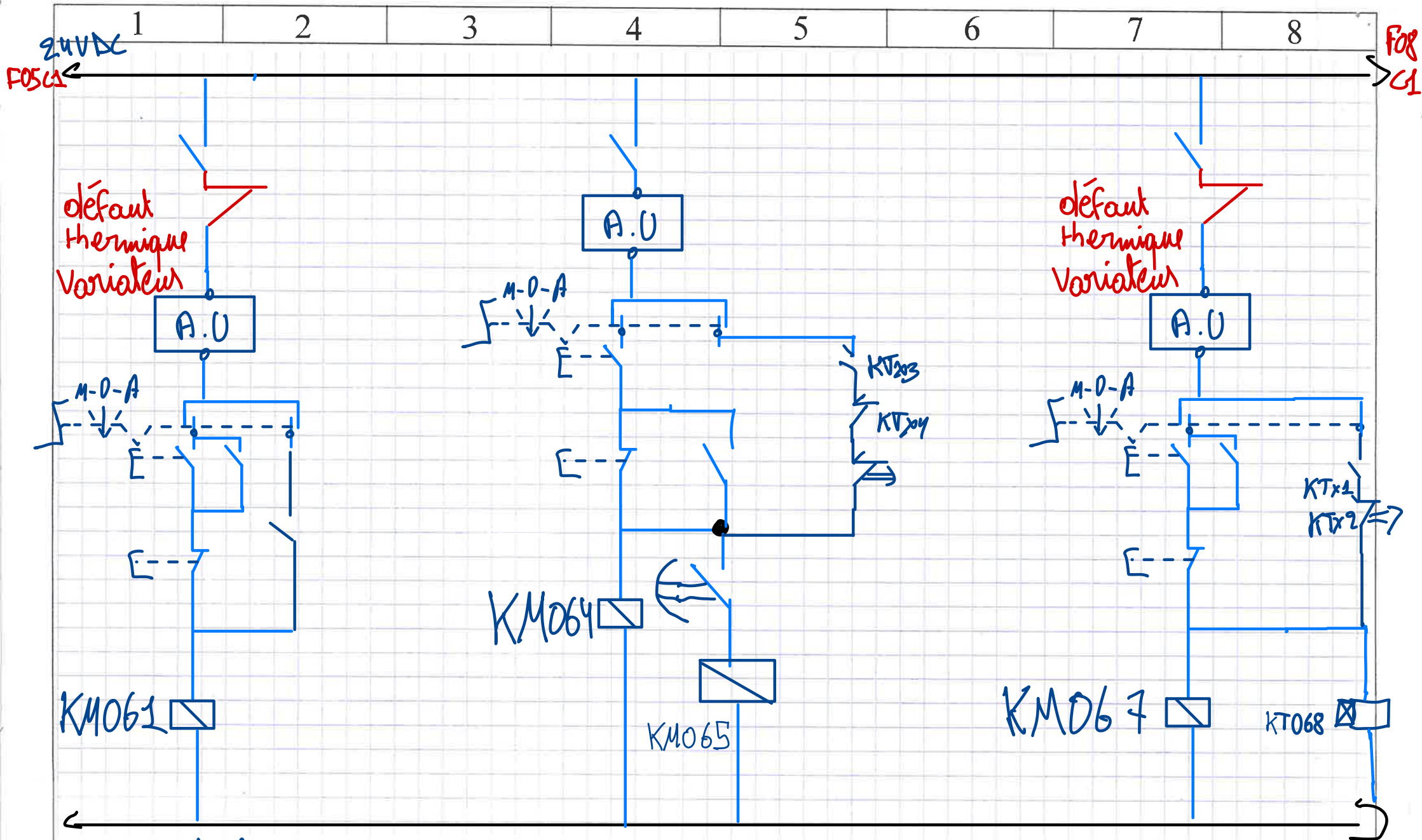

NOM : ADDA

Prénom :

Matricule :

Série :

Circuit(s) :

COM2

Folio : 06

NOM :		Prénom :		Série :		Circuit(s) :		Folio :	
1		2		3		4		5	
6		7		8					

